

- 1) Auf einen Sensor Strip stehen folgende Widerstände zur Verfügung
  - vier konstante Widerstände  $R$
  - vier Widerstände  $R(s)$ , die linear von Messsignal  $s$  abhängig sind und zwar
    - 1 Widerstand mit  $R(s) = R + r(s)$  und
    - 2 - u - mit  $R(s) = R - r(s)$

Es soll eine Wheatstone-Brücke aufgebaut werden. Verstelle Sie die geeignete Widerstände zu einer Hälbtbrücke in der Weise, daß ein streng lineares Ausgangssignal  $U(s)$  als Brückendiagonalspannung abgegriffen werden kann.

allgemeiner Teil:

- a) Skizzieren Sie eine Wheatstone-Brücke mit den Widerständen  $R_1, R_2 \dots$
- b) Leiten Sie die Brückendiagonalspannung als Funktion des (als ideal angenommenen) Brückenspeisespannung  $U_0$  sowie der Widerstände  $R_1, R_2 \dots$  her.

spezifischer Teil:

- c) Wählen Sie die geeignete Widerstände von den auf dem Sensor Strip zur Verfügung stehende Widerstände aus und ordnen Sie diese den Widerständen  $R_1, R_2 \dots$  in der erforderlichen Weise zu.
- d) Beweisen Sie den linearen Zusammenhang zwischen dem Messsignal  $s$  und der Brückendiagonalspannung  $U(s)$

- 2.) Der Betrieb eines Sensors erfordert eine konstante Heizleistung von  $P_H = 10 \text{ mW}$ . Die zulässige Toleranz beträgt  $0,002(0,2\%)$ . Dazu wurde eine entsprechende Schaltung entwickelt.

Der Heizwiderstand des Sensors wurde durch eine wiederholte Messung (10 unabhängige Eingemessungen) unter Betriebsbedingungen ermittelt und beträgt

$$\bar{R}_H = 1 k\Omega \text{ mit einer Standardabweichung des Mittelwertes } \bar{s}_p = 0,5 \Omega$$

Die Heizleistung wird durch Messung des Spannungsabfalls eingestellt. Folgende Werte wurde in 10 unabhängige Messungen ermittelt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$U_H/V$  3,15 3,16 3,16 3,17 3,16 3,14 3,16 3,15 3,18 3,17

a) Berechnen Sie die Mittelwert (Schätzwert) und die Standardabweichung des Mittelwerts des Spannungsabfalls!

b) Ermitteln Sie die Mittelwert und die Standardabweichung des Mittelwerts (Wahrschäul. Fehler) für die Leistung!

c) Bearbeiten Sie das Ergebnis in maximal 3 Sätzen!

3.) Ermitteln Sie den Einfluß einer endlichen Leeraufverstärkung auf die nichtlineare Operationsverstärkergrundschaltung,

bei sonst idealen Parametern des eingesetzten Op-Amp.  
Leiten Sie dazu die Funktion der Verstärkung  $h_0$  und  
geben Sie den relativen Fehler an, der gegenüber dem Fall  
mit idealer Operationsverstärker eintritt.

4.) Skizzieren Sie die Schaltung einer stabilen Kippschaltung bestehend aus einem RC-Glied und einem Schmitt-Trigger,  
sowie die Spannungsrückläufe am Kondensator des  
RC-Gliedes und an Ausgang des Schmitt-Triggers.  
Leiten Sie die Gleichung für die Periodendauer der  
Schwingfrequenz her!